

Nome: Eduardo Henrique de Almeida Sidorio.

Matrícula: 2020000315

Disciplina: Circuitos Digitais

Atividade 3

3.10.1 - Simplifique cada expressão, utilizando o Álgebra de Boole.

a) $S = ABC\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

$$S = \bar{B}(\bar{A}\bar{C} + \bar{A}C + AC + AC) + \bar{B}\bar{A}C$$

$$S = \bar{B}(\bar{A}(\bar{C} + C) + A(\bar{C} + C)) + \bar{B}\bar{A}C$$

$$S = \bar{B}(\bar{A} \cdot 1 + A \cdot 1) + \bar{B}\bar{A}C$$

$$S = \bar{B}(\bar{A} + A) + \bar{B}\bar{A}C$$

$$S = \bar{B} \cdot 1 + \bar{B}\bar{A}C$$

$$S = \bar{B} + \bar{B}\bar{A}C$$

$$S = \bar{B} + \bar{A}C$$

b) $S = ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + ABCD$

$$S = [A(\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C\bar{D} + BC\bar{D} + \bar{B}C\bar{D} + BCD)] + [\bar{A}(\bar{B}C\bar{D} + BCD)]$$

$$S = A(B(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + C\bar{D} + CD) + \bar{B}C\bar{D}) + \bar{A}(\bar{B}C\bar{D} + BCD)$$

$$S = A(B + \bar{B}C\bar{D}) + \bar{A}C\bar{D}$$

$$S = A(B + C\bar{D}) + \bar{A}C\bar{D}$$

$$S = AB + [AC\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}] + C(\bar{A}\bar{D} + \bar{A}\bar{D})$$

$$S = AB + C\bar{D}$$

$$C(\bar{D}(A + \bar{A}))$$

$$C(\bar{D} \cdot 1)$$

$$C\bar{D}$$

3.10.9 - Através dos diagramas de Vitch-Karnaugh, determine a expressão simplificada de S_1 e S_2 da Tabela 3.26.

| A | B | S_1 | S_2 |
|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 1 | 0 |
| A | 1 | 1 |

$$S_1 = \bar{B} + A$$

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 1 | 1 |
| A | 0 | 0 |

$$S_2 = \bar{A}$$

3.10.10 - Simplifique as expressões S_1, S_2, S_3 e S_4 da Tabela 3.27, utilizando os mapas de Vitch-Karnaugh.

| A | B | C | S_1 | S_2 | S_3 | S_4 |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 1 | 0 |
| A | 1 | 1 |

$$S_1 = A\bar{B} + BC + A\bar{C}$$

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 1 | 1 |
| A | 1 | 1 |

$$S_2 = \bar{B} + \bar{C}$$

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 0 | 1 |
| A | 1 | 1 |

$$S_4 = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C} + AB + B\bar{C}$$

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 0 | 1 |
| A | 1 | 1 |

$$S_3 = \bar{B}C + A\bar{C}$$

3.10.14. Simplifique as expressões de S_1 e S_2 da Tabela 3.30.

| A | B | C | S_1 | S_2 |
|---|---|---|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X |

| | $\frac{1}{2} \bar{B}$ | $\frac{1}{2} B$ |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| \bar{A} | X | X |
| A | 1 | 1 |
| \bar{C} | 1 | 1 |

$$\rightarrow S_1 = A + B + \bar{C}$$

| | \bar{B} | B |
|-----------|-----------|---|
| \bar{A} | 1 | 0 |
| A | 0 | 1 |
| \bar{C} | 1 | 1 |

$$\rightarrow S_2 = \bar{A}\bar{B} + AC$$